
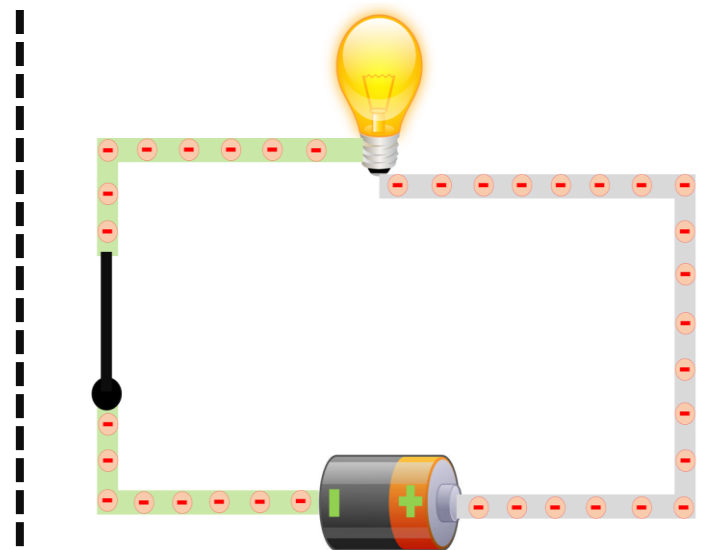
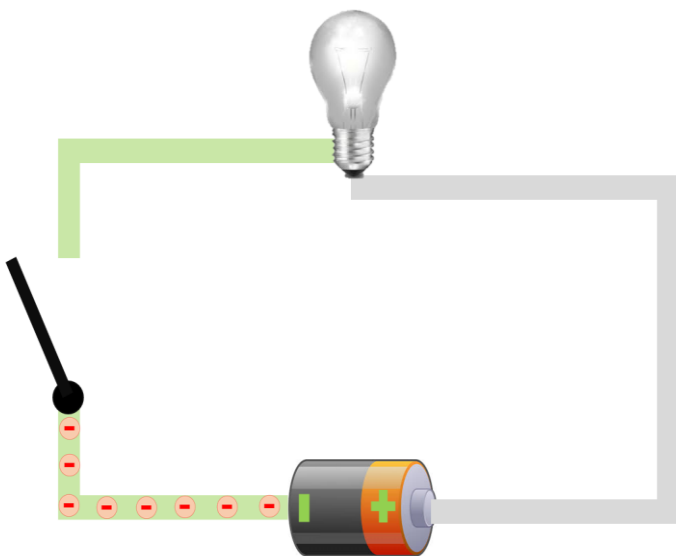


Ενότητα 6: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

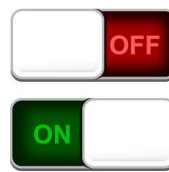7. Ο διακόπτης





Σε κάθε ηλεκτρική συσκευή και κύκλωμα υπάρχει ένας **διακόπτης**.

Με τον διακόπτη **κλείνουμε** ή **ανοίγουμε** μια συσκευή, δηλαδή **διακόπτουμε** ή **αφήνουμε** να περάσει το ηλεκτρικό ρεύμα.



Ο διακόπτης είναι **ανοιχτός**.
Έτσι το ηλεκτρικό ρεύμα **δεν φτάνει**
στη λάμπα και **δεν ανάβει**.

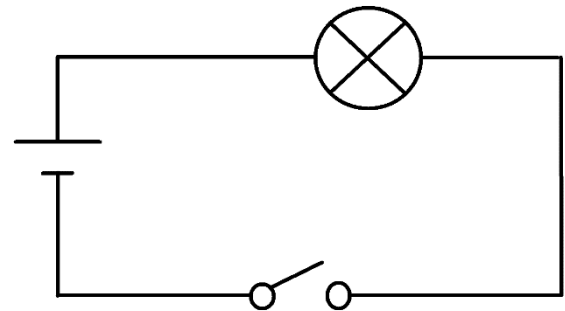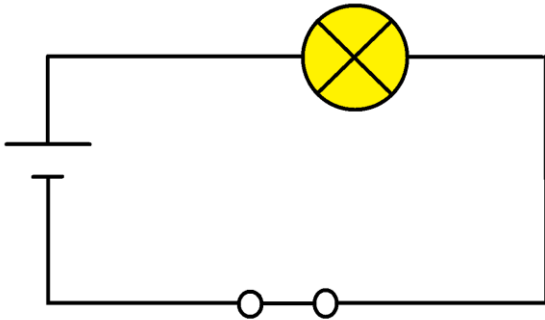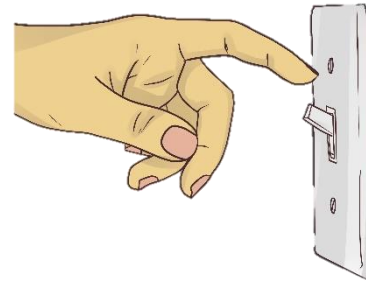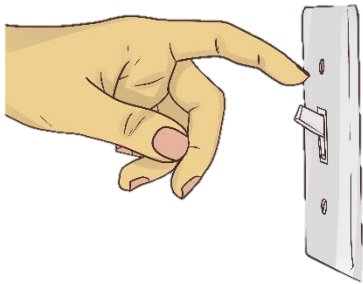Ο διακόπτης είναι **κλειστός**.
Έτσι το ηλεκτρικό ρεύμα **φτάνει**
στη λάμπα και **ανάβει**.



Όταν **πατάμε** τον διακόπτη και **ανάβει** το φως, ο διακόπτης **κλείνει** και το ηλεκτρικό ρεύμα **περνάει**.

Όταν **πατάμε** τον διακόπτη και **σβήνει** το φως, ο διακόπτης **ανοίγει** και το ηλεκτρικό ρεύμα **σταματά**.

