
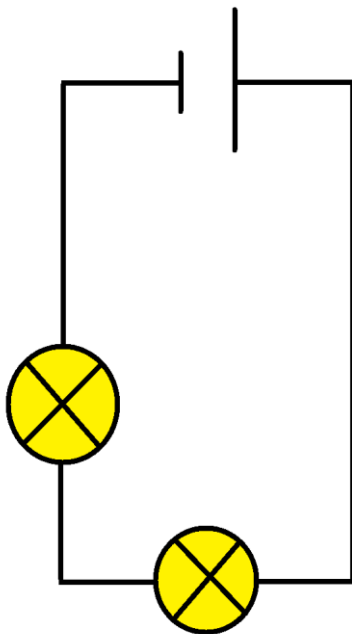


Ενότητα 6: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ



8. Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση

Σύνδεση σε σειρά

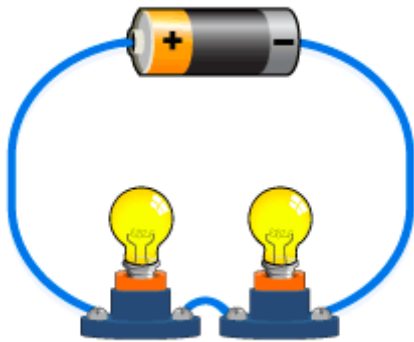


Οι συσκευές συνδέονται η μία **δίπλα** στην άλλη.


Παράλληλη σύνδεση

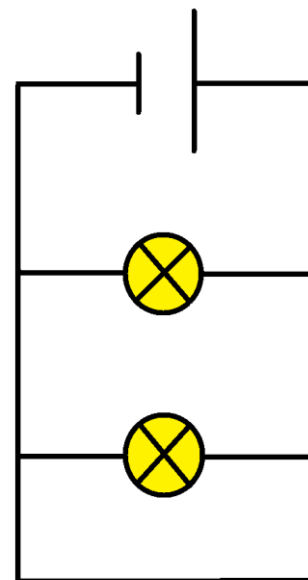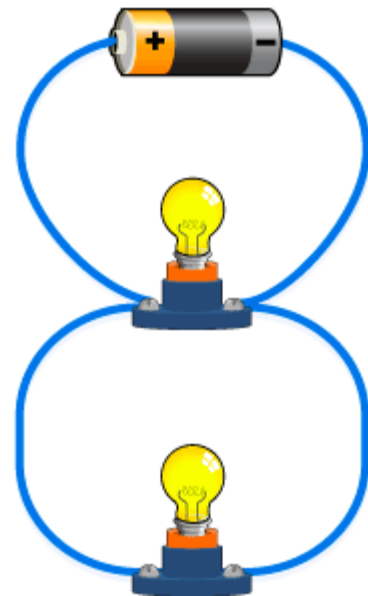


Οι συσκευές συνδέονται **παράλληλα**.

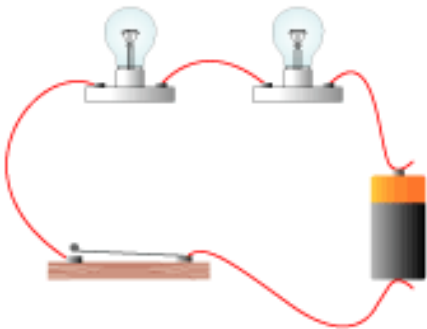

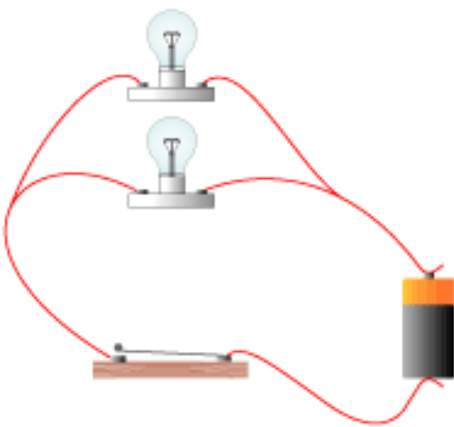Στη σύνδεση σε **σειρά**, αν αποσυνδέσουμε ένα λαμπάκι, σταματάνε να λειτουργούν και τα άλλα λαμπάκια.



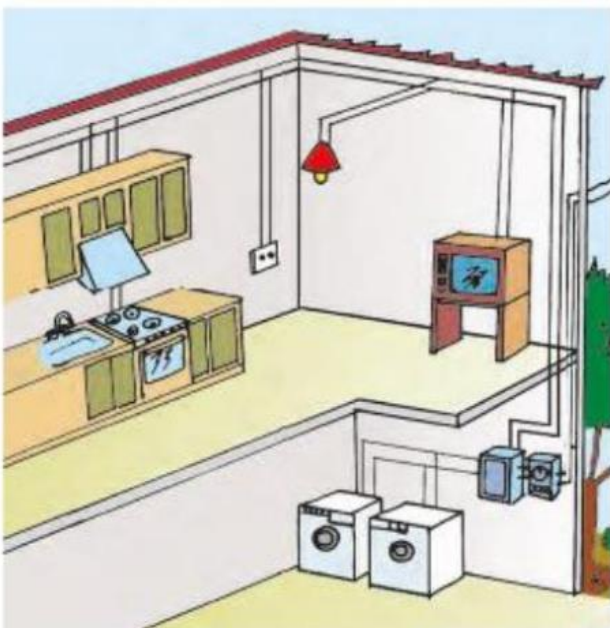Στην **παράλληλη** σύνδεση, αν αποσυνδέσουμε ένα λαμπάκι, τα άλλα λαμπάκια συνεχίζουν να λειτουργούν.



Στο **σπίτι** μας χρησιμοποιούμε την **παράλληλη σύνδεση**.

Αν κλείσουμε μια συσκευή, οι άλλες λειτουργούν.

Π.χ. αν κλείσουμε την τηλεόραση, το πλυντήριο συνεχίζει να λειτουργεί.